

Светодиодная лампа, рассчитанная на напряжение 12 В, потребляет мощность 3 Вт. Какой ток идёт при этом через лампу? *Ответ запишите в амперах.*